



**Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica**



<http://gse.ufsc.br>

“EEL7020 – Sistemas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@eel.ufsc.br

Florianópolis, março de 2013.

Plano de Aula



“Projeto de Sistemas Digitais com VHDL”

- **Objetivos:**
 - Apresentar uma visão geral de VHDL
 - Exemplo de descrição VHDL
 - Introdução ao Quartus II – ferramentas de desenvolvimento
 - Estudo de caso / exercício

VHDL - Visão Geral

- VHDL - linguagem para descrição de hardware
- **VHDL** = **V**HSIC **H**ardware **D**escription **L**anguage
- VHSIC = Very High Speed Integrated Circuits. Programa do governo dos USA do início dos anos 80.
- No final da década de 80, VHDL se tornou um padrão IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
- Existem diversas ferramentas para simular e sintetizar (gerar hardware) circuitos descritos em VHDL.
- Outras linguagens de descrição de hardware: Verilog, SystemC, AHDL, Handel-C, System Verilog, Abel, Ruby, ...


VHDL - Visão Geral

- O projeto de um circuito digital pode ser descrito em VHDL em diversos níveis de abstração (estrutural, comportamental).
- Descrições no nível de transferência entre registradores (RTL, Register Transfer Level) são bastante utilizadas.
- VHDL **NÃO** é uma **linguagem de programação**, e as ferramentas de síntese (não são de “compilação”) não geram códigos executáveis a partir de uma descrição VHDL.
- Descrições em VHDL podem ser simuladas (executadas em um simulador).
- Descrições em VHDL podem ser utilizadas para gerar um hardware (arquivo para configuração de um FPGA, por exemplo).
- A geração de estímulos para simulação VHDL é realizada por intermédio de testbenches.
- Um testbench define os estímulos externos a serem utilizados como entrada para o circuito (definição do comportamento externo ao circuito sob teste).
- O testbench pode ser escrito em VHDL ou em diversas outras linguagens (ex. C, C++, ...).

Descrição de circuito digital em VHDL

ENTITY

| A | B | F1 | F2 |
|---|---|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

 


```
entity halfadd is
port (A: in std_logic;
      B: in std_logic;
      F1: out std_logic;
      F2: out std_logic
      );
end halfadd;
```

ENTITY – define os “pinos” do circuito digital (sinais), ou seja, a **interface** entre a lógica implementada e o mundo externo.

Descrição de circuito digital em VHDL

ARCHITECTURE

 

```
architecture circuito_logico of halfadd is
begin
    F1 <= A xor B;
    F2 <= A and B;
end circuito_logico;
```


ARCHITECTURE – define a funcionalidade do circuito digital, utilizando os “pinos” de entrada e saída listados na ENTITY em questão. Uma ENTITY pode possuir diversas implementações diferentes (diversas ARCHITECTURES).

Descrição completa do circuito em VHDL (Entity e Architecture)

```
library IEEE;  
use IEEE.Std_Logic_1164.all;
```

```
entity halfadd is  
port (A: in std_logic;  
      B: in std_logic;  
      F1: out std_logic;  
      F2: out std_logic  
      );  
end halfadd;
```

 
```
architecture circuito_logico of halfadd is  
begin  
    F1 <= A xor B;  
    F2 <= A and B;  
end circuito_logico;
```



Para utilizar o tipo `std_logic` é necessário incluir um pacote da biblioteca IEEE.

Plataforma de prototipação FPGA Altera - DE2

Kit DE2 da Altera

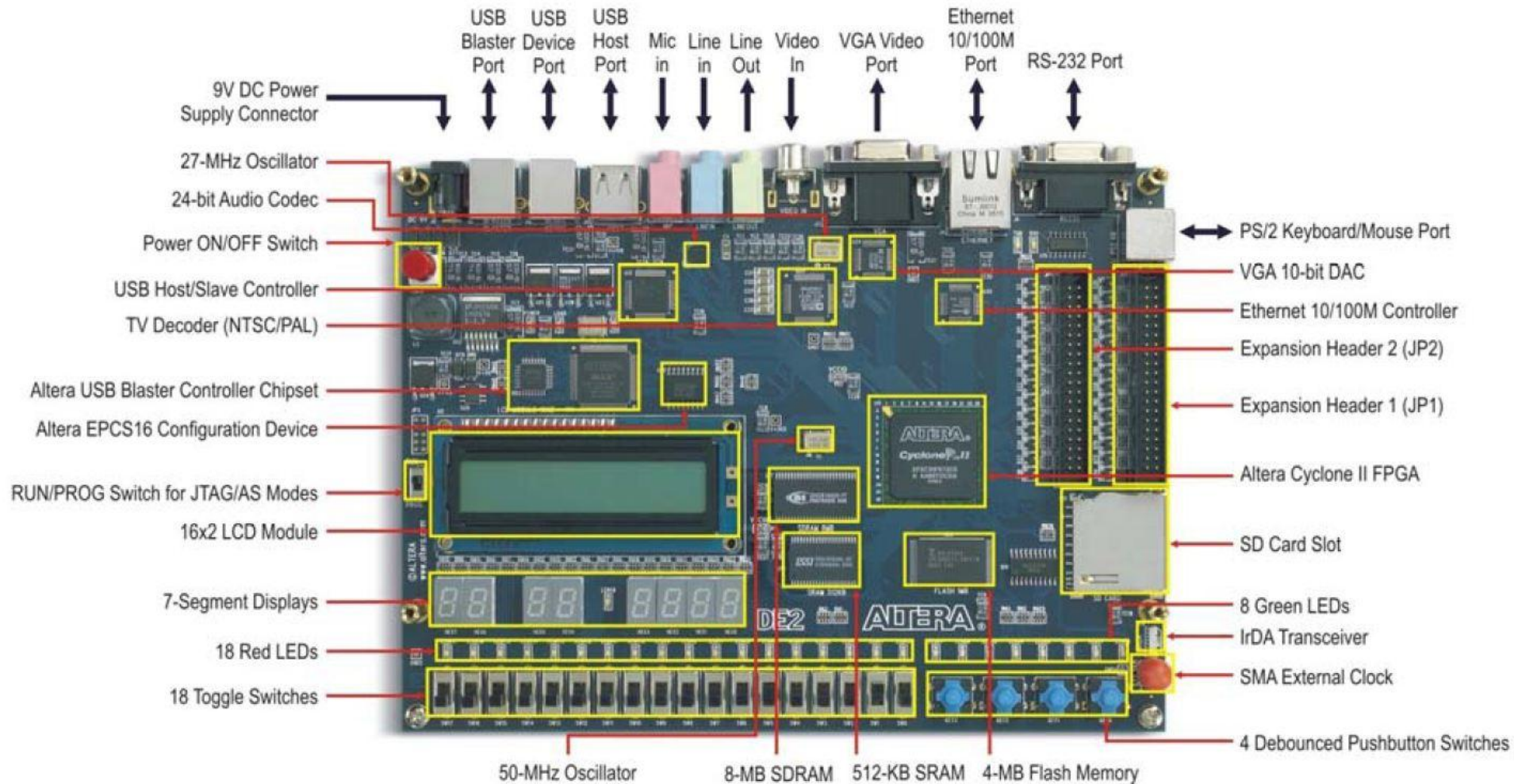

Interface com o usuário (entrada e saída)

- Placa DE2 possui 18 LEDs vermelhos denominados LEDR₁₇₋₀ e 18 chaves denominadas SW₁₇₋₀
- As conexões entre esses componentes e os pinos do FPGA da placa estão definidas no arquivo *DE2_pin_assignments.csv*
- São utilizados “vetores” para facilitar o acesso aos LEDs e chaves da placa
- Exemplo: SW[0] é o elemento 0 do vetor SW, e está conectado ao pino PIN_N25 do FPGA
- No código em VHDL, usar sempre os nomes definidos no arquivo *DE2_pin_assignments.csv* (ver Pinos.csv no site da disciplina)

Interface com o usuário (entrada e saída)

- Código VHDL para “leitura” das chaves e “escrita” nos LEDs

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity part1 is
    port ( SW      : in std_logic_vector(17 downto 0);
          LEDR    : out std_logic_vector(17 downto 0)
        );
end part1;

architecture behavior of part1 is
begin
    LEDR(7 downto 0) <= SW(15 downto 8);
    LEDR(15 downto 8) <= "01010101";
    LEDR(17) <= (SW(17) AND SW(0)) OR (SW(16) AND '1');
end behavior;
```


Tarefa a ser realizada na aula prática

Tarefa a ser realizada na aula prática

1. Utilizando a ferramenta Quartus II da Altera, criar um projeto VHDL que implemente o circuito apresentado no **slide 7** (*and* e *xor*).
2. Realizar a simulação do circuito (VHDL) por intermédio de diagramas de formas de onda, e obter a tabela verdade.
3. Visando fixar o conhecimento do fluxo de ferramentas de projeto, seguir o tutorial descrito no livro texto, e detalhado na última aula.
4. Utilizando as dicas do **slide 11**, alterar o projeto de forma a realizar a entrada dos dados A e B a partir das chaves SW(0) e SW(1), e a apresentação dos resultados F1 e F2 no LEDR(0) e LEDR(1).
5. Testar o circuito no kit DE2, usando as chaves SW(0) e SW(1) para entrar com os operandos, e observar os resultados nos LEDs.


Resumo do tutorial: *Etapa 1 - Design Entry*

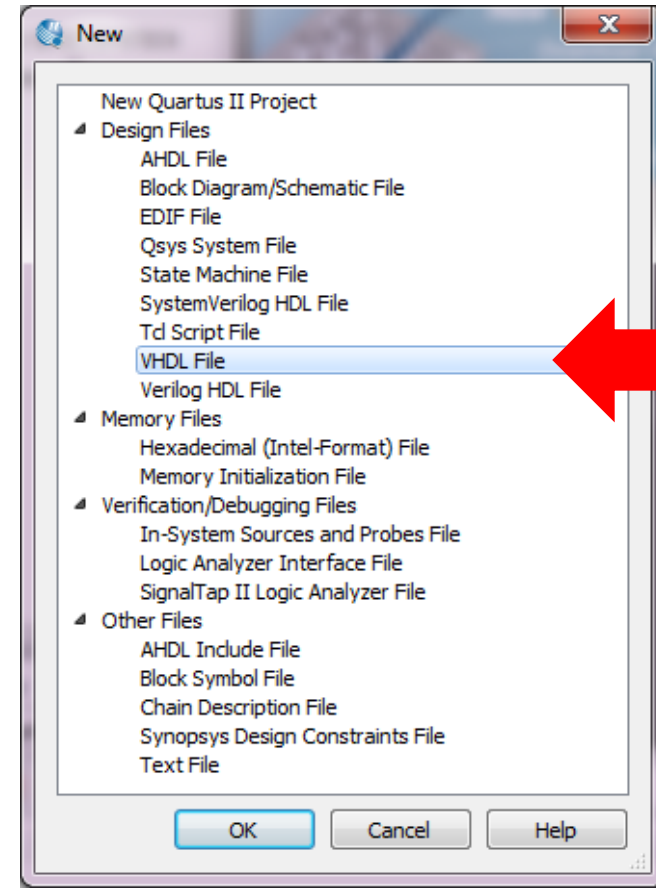1. [Quartus II] File -> New Project Wizard
2. No “project wizard”, seguir exatamente os passos do tutorial da última aula.
3. **File -> New -> VHDL File** (Essa é a principal diferença!).
4. Copiar o fonte VHDL do slide 7 para o novo arquivo, e salvar.



Resumo do tutorial: *Etapa 2 - Simulação*

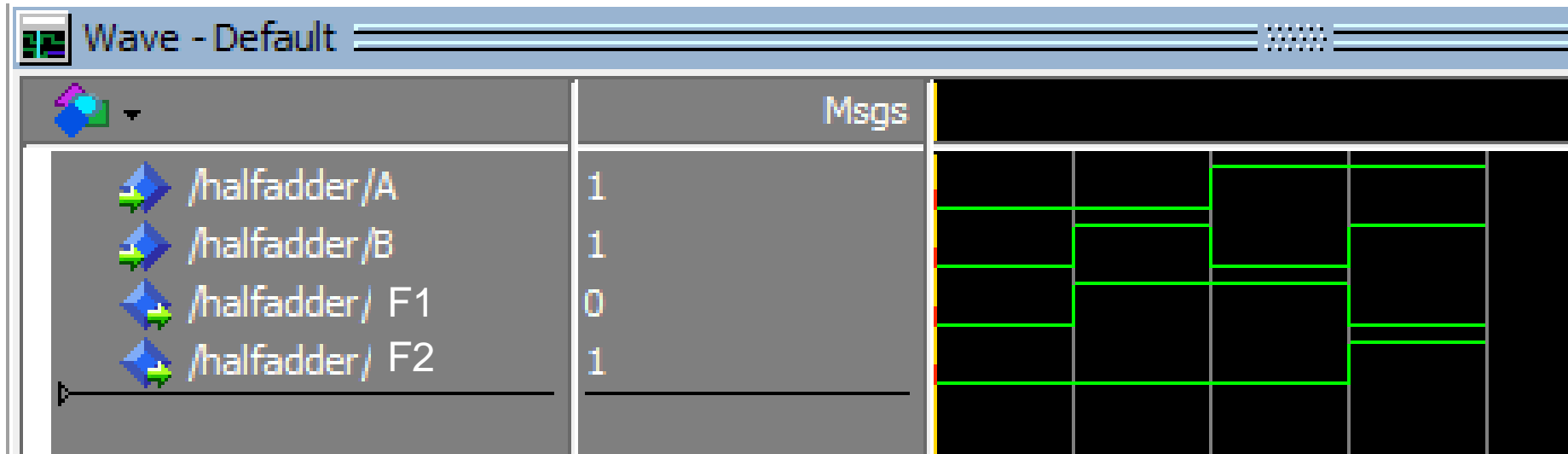5. [**ModelSim**] Simulação Funcional – Teste do circuito
-> não considera informação de temporização.
 - Seguir o tutorial de simulação da última aula.
6. Resultado esperado da simulação:




Resumo do tutorial: *Etapa 3 – prototipação FPGA*

7. Adaptar o fonte para os nomes de sinais da DE2:

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.Std_Logic_1164.all;
3
4  entity halfadder is
5  port (
6      SW  : in  std_logic_vector(17 downto 0);  -- A -> SW(0)
7      LEDR: out std_logic_vector(17 downto 0)    -- B -> SW(1)
8  );      -- sum    -> LEDR(0)
9  end halfadder;      -- carry -> LEDR(1)
10
11 architecture ha_stru of halfadder is
12 begin
13     LEDR(0) <= SW(0) xor SW(1);      -- sum    <= A xor B
14     LEDR(1) <= SW(0) and SW(1);      -- carry <= A and B
15 end ha_stru;
```


Resumo do tutorial: ***Etapa 3 – prototipação FPGA***

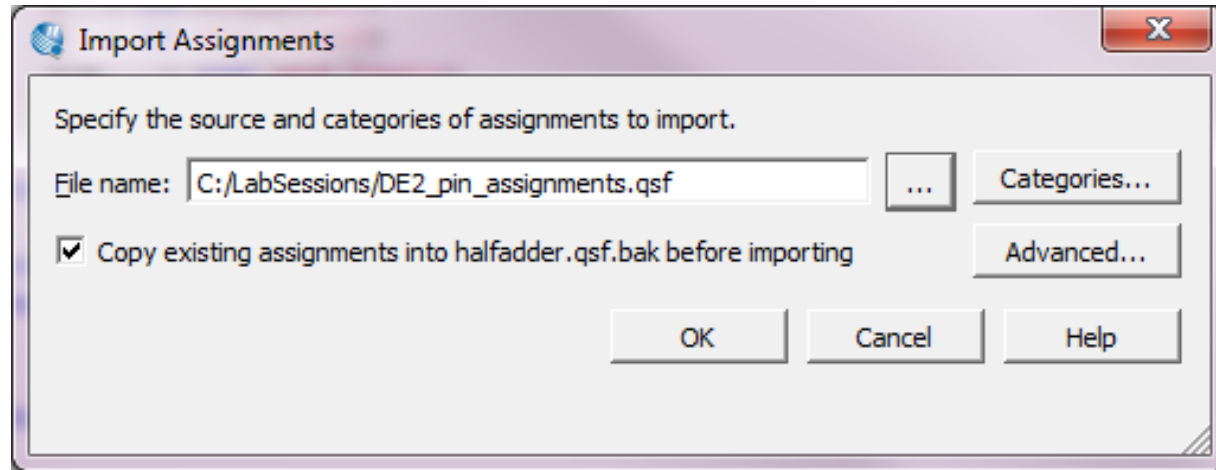8. Assignments -> Import Assignments (procurar no site e usar o arquivo *DE2_pin_assignments.qsf* ou *Pinos.qsf*)




9. Com isso, os pinos do FPGA foram associados aos sinais da entity do VHDL
10. Compilar o VHDL (síntese)
- 11. ATENÇÃO!!!** Verificar se o nome da entity é o mesmo nome do projeto, para evitar erros na síntese.
12. A compilação resulta em cerca de 400 warnings devido aos pinos não conectados do arquivo *.qsf*

Resumo do tutorial: *Etapa 3 – prototipação FPGA*

 13. Programação – FPGA é carregado com circuito, configurando fisicamente elementos de processamento e roteamento.

Tools – Programmer. Hardware Setup – USB-Blaster. Start!



Para ir além: uso do LCD

Escrita no LCD da placa DE2 da Altera

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity LCD is
port (
    LCD_DATA: out std_logic_vector(7 downto 0);
    LCD_RW: out std_logic;
    LCD_EN: out std_logic;
    LCD_RS: out std_logic;
    LCD_ON: out std_logic;
    LCD_BLON: out std_logic;
    SW : in std_logic_vector(17 downto 0)
);
end LCD;
```

```
architecture LCD_WR of LCD is
begin
    LCD_ON      <= SW(17);
    LCD_BLON    <= SW(16);
    LCD_DATA    <= SW(7 downto 0);
    LCD_RS      <= SW(8);
    LCD_EN      <= SW(9);
    LCD_RW      <= SW(10);

end LCD_WR;
```

Passos para inicializar (CONFIGURAR) o LCD

PASSO 1: envia comando 1 (38H).

Esse comando liga o LCD, liga o cursor, e faz o cursor piscar.

| Chave (SW) | Valor (posição da chave) | Efeito |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 | 1 | LCD_ON |
| 16 | 1 | LCD_BLON |
| 7 .. 0 | 0011 1000 | Comando |
| 8 | 0 | LCD_RS (0 = controle) |
| 9 | 0 → 1 → 0 | LCD_EN |
| 10 | 0 | LCD_RW |

- ligar LCD
- ativar cursor e piscar

Passos para inicializar (CONFIGURAR) o LCD

PASSO 2: envia comando 2 (0FH).

Esse comando liga o LCD, liga o cursor, e faz o cursor piscar.

| Chave (SW) | Valor (posição da chave) | Efeito |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 | 1 | LCD_ON |
| 16 | 1 | LCD_BLON |
| 7 .. 0 | 0000 1111 | Comando |
| 8 | 0 | LCD_RS (0 = controle) |
| 9 | 0 → 1 → 0 | LCD_EN |
| 10 | 0 | LCD_RW |

- ligar LCD
- ativar cursor e piscar

Passos para inicializar (CONFIGURAR) o LCD

PASSO 3: envia comando 3 (06H).

Esse comando liga o LCD, liga o cursor, e faz o cursor piscar.

| Chave (SW) | Valor (posição da chave) | Efeito |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 17 | 1 | LCD_ON |
| 16 | 1 | LCD_BLON |
| 7 .. 0 | 0000 0110 | Comando |
| 8 | 0 | LCD_RS (0 = controle) |
| 9 | 0 → 1 → 0 | LCD_EN |
| 10 | 0 | LCD_RW |

- ligar LCD
- ativar cursor e piscar

Procedimento de ESCRITA de caracteres no LCD

PASSO 4: envio de dados para o LCD

O LCD aceita caracteres da tabela ASCII (ver <http://asciitable.com>). No exemplo a seguir está sendo escrito o caracter A, ou seja, 41H, ou 01000001 em binário.

| Chave (SW) | Valor (posição da chave) | Efeito |
|------------|--------------------------|--------------------|
| 17 | 1 | LCD_ON |
| 16 | 1 | LCD_BLON |
| 7 .. 0 | 0100 0001 | Dado 'A' |
| 8 | 1 | LCD_RS (1 = dados) |
| 9 | 0 → 1 → 0 | LCD_EN |
| 10 | 0 | LCD_RW |

Procedimento para limpar (apagar) o LCD

PASSO 5: comando para limpar (apagar) o LCD

| Chave (SW) | Valor (posição da chave) | Efeito |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 17 | 1 | LCD_ON |
| 16 | 1 | LCD_BLON |
| 7 .. 0 | 0000 0001 | Comando |
| 8 | 0 | LCD_RS (0 = controle) |
| 9 | $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ | LCD_EN |
| 10 | 0 | LCD_RW |

Escrita no LCD da placa DE2 da Altera

Tutorial

http://www.feng.pucrs.br/~jbenfica/curso/tutorial_lcd.pdf

http://www.lisha.ufsc.br/~bezerra/disciplinas/Microprocessadores/tools/LCD/LCD_APLICATIVO.html