



**Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico – CTC
Departamento de Engenharia Elétrica**



<http://gse.ufsc.br>

“EEL7020 – Sistemas Digitais”

Prof. Eduardo Augusto Bezerra

Eduardo.Bezerra@eel.ufsc.br

Florianópolis, agosto de 2012.


Objetivos do laboratório

1. Entender o conceito de máquinas de estados (FSM).
2. Entender o conceito de circuito sequencial controlando o fluxo de atividades de circuito combinacional.
3. Entender o processo de síntese de FSMs em VHDL.
4. Entender o funcionamento de contadores.
5. Estudo de caso: projeto e implementação em VHDL de um contador baseado em máquinas de estados.

“Síntese de máquinas de estado (FSM)”

Finite State Machine (FSM)

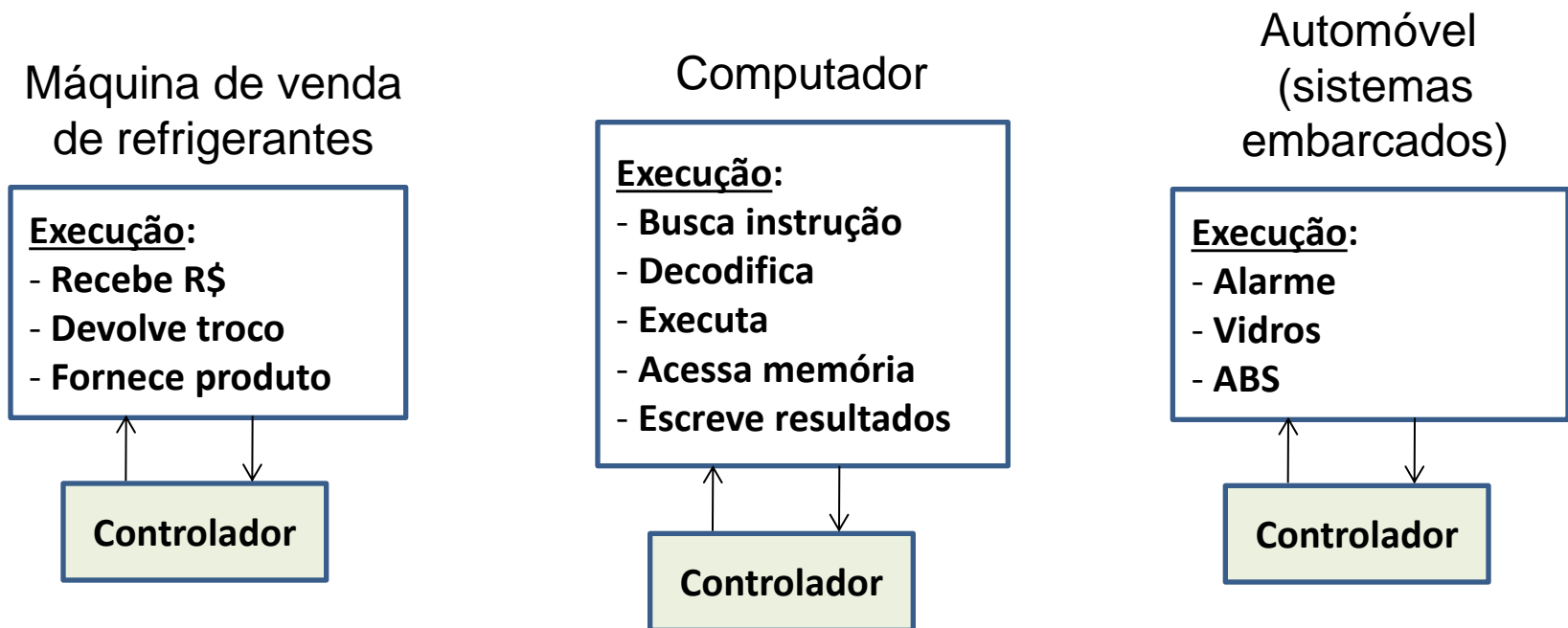- Sistemas computacionais, normalmente, são compostos por um módulo de “controle” e um módulo para “execução das operações”.




Finite State Machine (FSM)

- O “controlador” é responsável por coordenar a sequência de atividades a ser realizada em um determinado processo (ou sistema)
- Em sistemas digitais são utilizados “circuitos sequenciais” na geração de sinais de controle
- Um circuito sequencial transita por uma série de estados e, a cada estado (a cada momento), poderá fornecer uma determinada saída
- As saídas são utilizadas no controle da execução de atividades em um processo
- A lógica sequencial utilizada na implementação de uma FSM possui um número “finito” de estados.

Finite State Machine (FSM)

Modelo de comportamento composto por:

- Estados
- Transições
- Ações

 

Estados

Armazena informação sobre o passado refletindo as modificações das entradas do início até o presente momento

Transição

Indica uma troca de estado e é descrita por uma condição que habilita a modificação de estado


Ação

Descrição da atividade que deve ser executada em um determinado instante

Estrutura de uma FSM

Estrutura de uma FSM

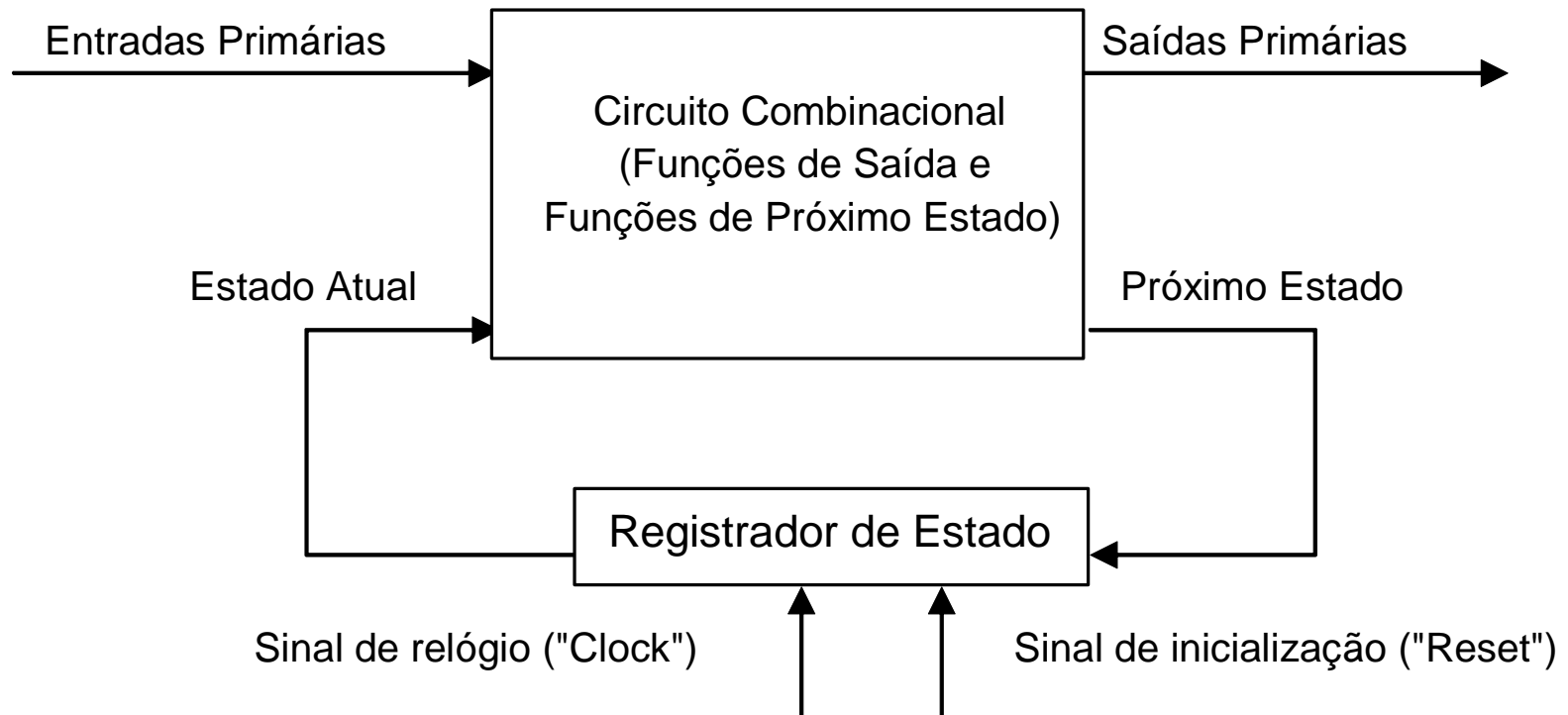- Dois módulos:
 - Armazenamento do “estado atual”; e
 - Cálculo da “saída” e do “próximo estado”



Estrutura de uma FSM

- Armazenamento do “estado atual”
 - Registrador construído a partir de flip-flops
- Cálculo da “saída” e do “próximo estado”
 - Circuito combinacional; ou
 - Tabela verdade da lógica de saída e da lógica de próximo estado armazenada em uma memória (ROM, Flash, RAM, ...)

Síntese de FSMs

Uso de HDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is  port(X, clock, reset : in std_logic;  Z: out std_logic);  end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
  signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
  process (clock, reset)
```

```
  begin
```

```
    if reset= '1' then
```

```
      EA <= S0;
```

```
    elsif clock'event and clock='1' then
```

```
      EA <= PE ;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
  process(EA, X)
```

```
  begin
```

```
    case EA is
```

```
      when S0 =>
```

```
        Z <= '0';
```

```
        if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
      when S1 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
      when S2 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
      when S3 =>
```


```
        Z <= '0';
```

```
        if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
    end case;
```

```
  end process;
```

```
end A;
```

 

Uso de HDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is  port(X, clock, reset : in std_logic;    Z: out std_logic);  end;

architecture A of MOORE is
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
  signal EA, PE : STATES;
begin
  process (clock, reset)
  begin
    if reset= '1' then
      EA <= S0;
    elsif clock'event and clock='1' then
      EA <= PE ;
    end if;
  end process;

  process(EA, X)
  begin
    case EA is
      when S0 =>    Z <= '0';
                   if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
      when S1 =>    Z <= '1';
                   if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
      when S2 =>    Z <= '1';
                   if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
      when S3 =>    Z <= '0';
                   if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
    end case;
  end process;
end A;
```

TIPO ENUMERADO
Sinais EA (estado atual) e PE (próximo estado)

Uso de HDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
  signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
  process (clock, reset)
```

```
  begin
```

```
    if reset= '1' then
```

```
      EA <= S0;
```

```
    elsif clock'event and clock='1' then
```

```
      EA <= PE ;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

Registrador que armazena o EA
em função do próximo estado

```
  process(EA, X)
```

```
  begin
```

```
    case EA is
```

```
      when S0 =>
```

```
        Z <= '0';
```

```
        if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
      when S1 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
      when S2 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
      when S3 =>
```

```
        Z <= '0';
```

```
        if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
    end case;
```

```
  end process;
```

```
end A;
```

Uso de HDL para descrever uma FSM

VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

```
entity MOORE is port(X, clock, reset : in std_logic; Z: out std_logic); end;
```

```
architecture A of MOORE is
```

```
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
```

```
  signal EA, PE : STATES;
```

```
begin
```

```
  process (clock, reset)
```

```
  begin
```

```
    if reset= '1' then
```

```
      EA <= S0;
```

```
    elsif clock'event and clock='1' then
```

```
      EA <= PE ;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
  process(EA, X)
```

```
  begin
```

```
    case EA is
```

```
      when S0 =>
```

```
        Z <= '0';
```

```
        if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
      when S1 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
      when S2 =>
```

```
        Z <= '1';
```

```
        if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
      when S3 =>
```

```
        Z <= '0';
```

```
        if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
    end case;
```

```
  end process;
```

```
end A;
```

**Geração do PE e a saída Z
em função do EA e da entrada X
(observar a lista de sensibilidade)**

Uso de HDL para descrever uma FSM


VHDL típico de uma máquina de estados – 2 processos

Desenhe a máquina de estados conforme as transições especificadas no processo combinacional:

```
process(EA, X)
begin
  case EA is
    when S0 =>    Z <= '0';
                  if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
    when S1 =>    Z <= '1';
                  if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
    when S2 =>    Z <= '1';
                  if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
    when S3 =>    Z <= '0';
                  if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
  end case;
end process;
```

**Esta é uma máquina Moore. A saída (Z) depende apenas do estado atual (S0, ...).
Em uma máquina de Mealy, a saída depende do estado E das entradas.**

Uso de HDL para descrever uma FSM

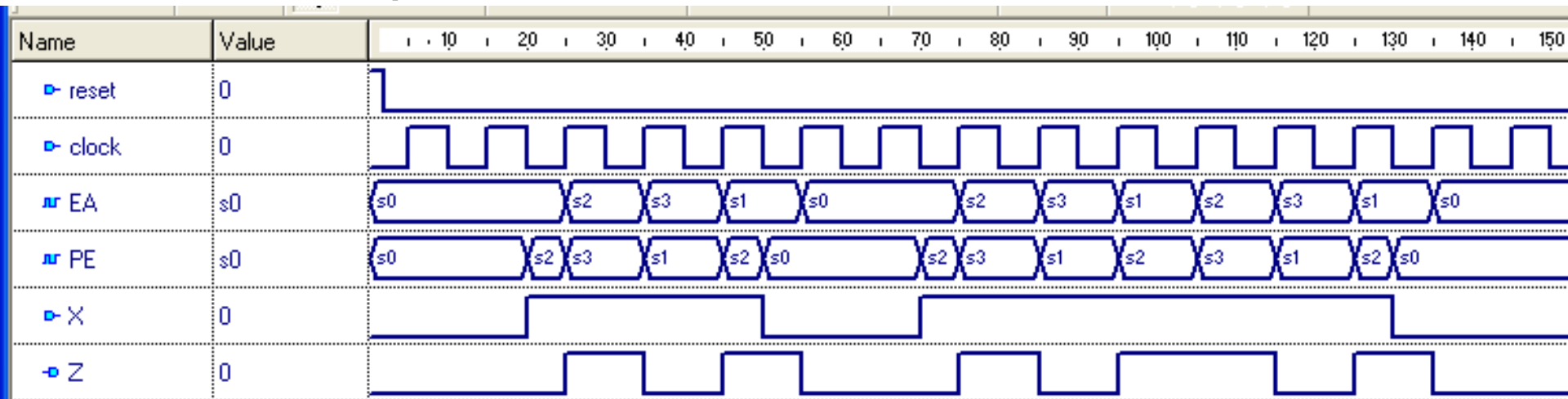

```
process(EA, X)
begin
```

```
  case EA is
```

```
    when S0 => Z <= '0';
```

```
              if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
    when S1 => Z <= '1';
```

```
              if X='0' then PE <=S0; else PE <= S2; end if;
```

```
    when S2 => Z <= '1';
```

```
              if X='0' then PE <=S2; else PE <= S3; end if;
```

```
    when S3 => Z <= '0';
```

```
              if X='0' then PE <=S3; else PE <= S1; end if;
```

```
  end case;
```

```
end process;
```


Uso de HDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 1 processo

```
entity MOORE is  port(X, clock, reset : in std_logic;    Z: out std_logic);  end;


architecture B of MOORE is
  type STATES is (S0, S1, S2, S3);
  signal EA: STATES;
begin
  process(clock, reset)
  begin
    if reset= '1' then
      EA <= S0;
    elsif clock'event and clock='1' then
      case EA is
        when S0 => Z <= '0';
                     if X='0' then EA <=S0; else EA <= S2; end if;
        when S1 => Z <= '1';
                     if X='0' then EA <=S0; else EA <= S2; end if;
        when S2 =>  Z <= '1';
                     if X='0' then EA <=S2; else EA <= S3; end if;
        when S3 => Z <= '0';
                     if X='0' then EA <=S3; else EA <= S1; end if;
      end case;
    end if;
  end process;
end B;
```

- EA: mesmo comportamento
- Saída Z ficará defasada 1 ciclo de clock

Uso de HDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 1 processo


```
process(clock, reset)
begin
  if reset= '1' then
    EA <= S0;
  elsif clock'event and clock='1' then
    case EA is
      when S0 =>      Z <= '0';
                      if X='0' then
                        EA <=S0;
                      else
                        EA <= S2;
                      end if;
      when S1 =>      Z <= '1';
                      if X='0' then
                        ...
                      end case;
    end if;
  end process;
```

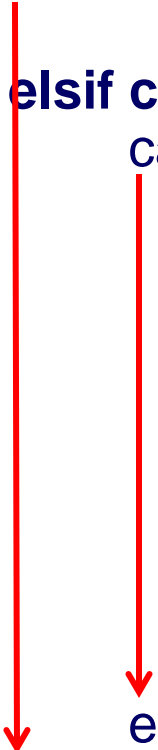


**Não tem o PE
da FSM com
2 processos!**

Uso de HDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

 

 - P1 define o estado atual, atualizando essa informação (CS) para P2 e P3.



- Com base nos valores dos sinais, P2 define o próximo estado, colocando essa informação no sinal NS sem, contudo, realizar a transição (será realizada por P1).
- Com base nos valores dos sinais (status) da FSM, P3 define novos valores para os sinais (do estado atual).

Uso de HDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

P1 - Processo, sensível as transições do clock, que realiza a transição de estados na FSM, fazendo com que o estado atual (CS, Current State) receba o próximo estado (NS, Next State). Essa transição é sensível a borda de descida do clock.

```
P1: process (clk)
begin
    if clk'event and clk = '0' then
        if rst = '0' then
            CS <= S0;
        else
            CS <= NS;
        end if;
    end if;
end process;
```

Uso de HDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

P2 – Realiza as alterações nos estados (define o próximo estado). Sensível a alterações nos sinais definidos na lista de sensibilidade. Controla os estados definindo o fluxo, ou seja, define qual será o valor do sinal NS a ser utilizado pelo processo P1 responsável por realizar as transições de estados. Comando "case CS is" seleciona o estado atual (Current State) e, conforme os sinais da FSM, um próximo estado é definido no sinal NS.

```
process( CS, X )  
begin  
    case CS is  
        when S0 =>  
            NS <= S1;  
        when S1 =>  
            if X = '1' then  
                NS <= S2;  
            else  
                NS <= S1;  
            end if;  
        when S2 =>  
            NS <= S1;  
        when others =>  
            end case;  
    end process;
```

Uso de HDL para descrever uma FSM

Máquina de estados – 3 processos

P3 – Realiza atribuições dos sinais em cada estado. Sinais são alterados na borda de subida, e os estados na borda de descida. São atribuídos todos os sinais, incluindo os sinais de saída e sinais internos do processo.

```
process (clk)
begin
    if clk'event and clk = '1' then
        case CS is
            when S0 =>
                Z <= '0'
            when S1 =>
                Z <= '0'
            when S2 =>
                Z <= '1';
            when others =>
            end case;
        end if;
    end process;
```

Uso de sinais (pinos) disponíveis na DE2 para Clock e Reset

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity FSM is
port (
  LEDR: out std_logic_vector(7 downto 0);
  KEY: in std_logic_vector(3 downto 0);
  CLOCK_50: in std_logic
);
end FSM;
```

architecture FSM_beh of FSM is

```
  type states is (S0, S1, S2, S3);
  signal EA, PE: states;
  signal clock: std_logic;
  signal reset: std_logic;
```

```
begin
  clock <= CLOCK_50;
  reset <= KEY(3);
```

```
process (clock, reset)
begin
  if reset = '0' then
    EA <= S0;
  elsif clock'event and
        clock = '1' then
    EA <= PE;
  end if;
end process;
```

```
process (EA, KEY(0), KEY(1))
begin
  case EA is
    when S0 => if KEY(0) = '0' then
      PE <= S3; else PE <= S0;
    end if;
    when S1 =>
      LEDR <= "01010101";
      PE <= S0;
    when S2 =>
      case KEY(1) is
        when '0' => LEDR <= "10101010";
        when '1' => LEDR <= "00000000";
        when others => LEDR <= "11111111";
      end case;
      PE <= S1;
    when S3 =>
      PE <= S2;
    end case;
  end process;
end FSM_beh;
```

Tarefa a ser realizada na aula prática

Tarefa

- Implementar uma FSM em VHDL **com 1 processo** para geração dos caracteres 'A' a 'Z' da tabela ASCII, apresentando os caracteres nos LEDs verdes (LEDG).
- FSM com *reset* assíncrono (usar botão KEY(0)) para inicializar um contador com o valor do primeiro caracter a ser gerado ('A' = 41H).
- A cada pulso do relógio de 27 MHz (borda de subida), o contador deverá ser incrementado, gerando o próximo caracter da tabela ASCII.
- A FSM deverá possuir um número reduzido de estados, número esse suficiente para incrementar o contador, e verificar se chegou ao final da contagem (caracter 'Z' = 5AH).
- Ao atingir o último caracter da tabela ASCII, a FSM deverá voltar ao início da sequencia, gerando novamente o caracter 'A'.

Obs. Alternativamente, no lugar do relógio de 27MHz o sinal de clock poderá ser gerado por um botão (KEY), porém é preciso cuidar o problema do *debounce*.

Diagrama de blocos do circuito a ser implementado (FSM utilizada como contador)


 


Diagrama de blocos do circuito a ser implementado

“Uso dos displays de 7-segmentos como saída”

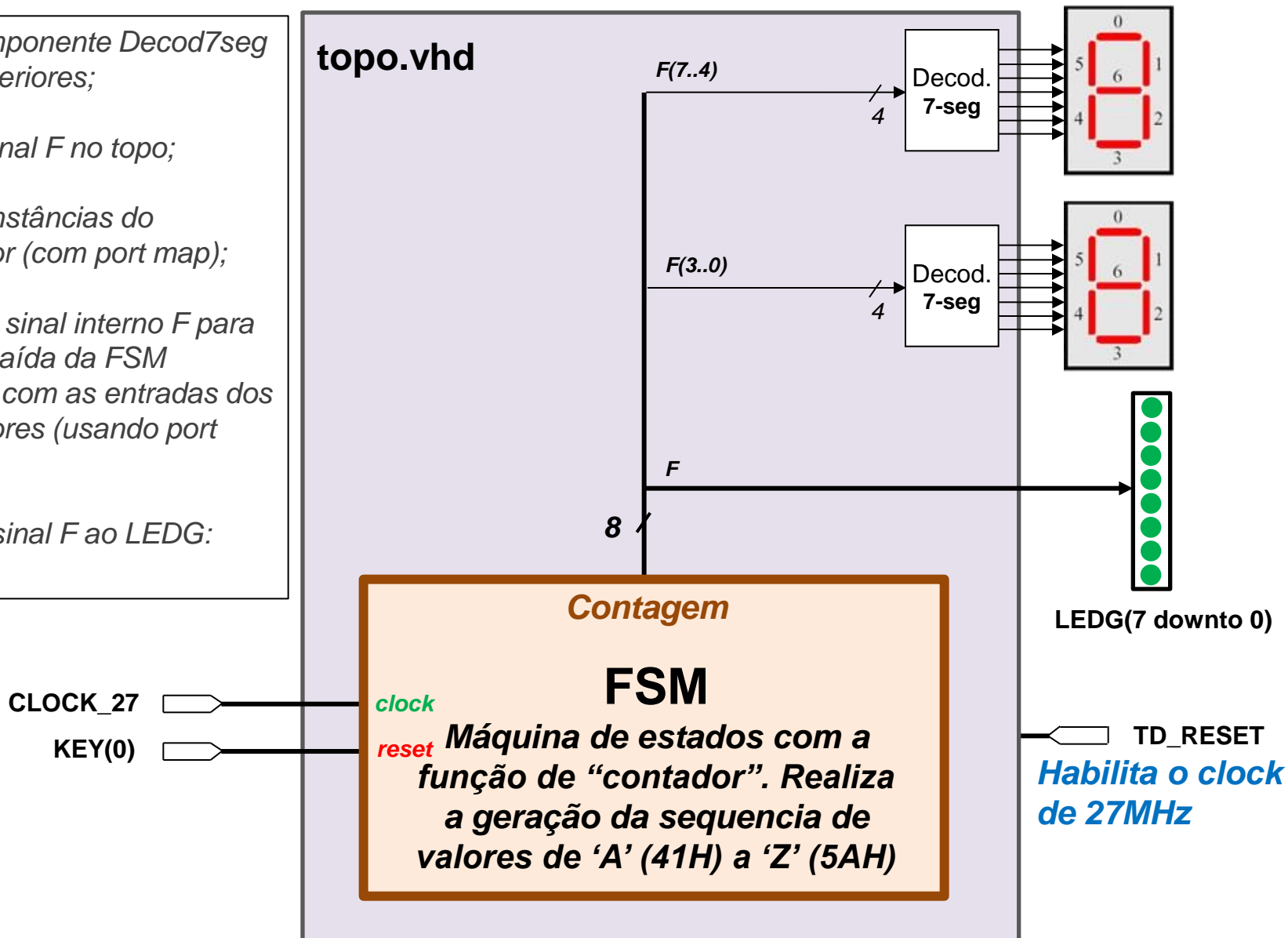1. Incluir o componente *Decod7seg* dos labs anteriores;
2. Criar um signal *F* no topo;
3. Criar duas instâncias do decodificador (com port map);
4. Usar o novo sinal interno *F* para conectar a saída da FSM (Contagem) com as entradas dos decodificadores (usando port map);
5. Conectar o sinal *F* ao LEDG: $LEDG \leq F$.



Dica: **Topo.vhd** com componente FSM e clock de 27MHz (sem utilizar os displays de 7-segmentos)

```
entity Topo is
  port (
    LEDG: out std_logic_vector(7 downto 0);
    KEY: in std_logic_vector(3 downto 0);
    TD_RESET: out std_logic;
    CLOCK_27: in std_logic
  );
end Topo;
architecture topo_beh of Topo is
  component ContaASCII -- Esse e' o componente FSM
  port (
    valorASCII: out std_logic_vector(7 downto 0);
    clock: in std_logic;
    reset: in std_logic
  );
begin
  TD_RESET <= '1';

  L0: ContaASCII port map ( LEDG, CLOCK_27, KEY(0) );
end topo_beh;
```

Colocar TD_RESET em '1'
para "ligar" o sinal de
CLOCK_27 da DE2

Dica: **ContaASCII.vhd** – trecho para geração de atraso (delay) com clock de 27MHz

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;    -- Para usar o '+' nos incrementos.

process(clock, ... )                -- Ao usar o clock de 27MHz, esse process será
begin                               -- executado 27 milhões de vezes por segundo.
    ... -- Colocar aqui os estados do contador ASCII (ex. Inicio, inc, fim).
    when D1 => -- Estado para iniciar contador do atraso
        atraso <= ( others => '0' );
        EA <= D2;
    when D2 => -- Estado para gerar atraso ao mostrar dado no LEDG
        atraso <= atraso + 1;    -- “atraso” foi inicializado com zero em D1.
        EA <= D3;
    when D3 => -- Estado para testar se atingiu o valor máximo.
        if atraso >= x"800000" then --  $8.388.608 / 27.000.000 = 0,3 * 3 = 1 \text{ s.}$ 
            EA <= S1; -- Ao atingir o valor máximo, sai do laço de atraso
        else -- e volta para o processamento do contador ASCII.
            EA <= D4; -- Permanece no laço de contagem para gerar atraso.
        end if;
    when D4 => -- Estado para continuar contagem do atraso.
        EA <= D2; -- Essa repetição irá gerar um atraso para
                  -- possibilitar a visualização do dado no LEDG.
```

Incremento do atraso e do \ ASCII


Registrador para contador do atraso

FSM gerada

Registrador para contador ASCII



 Dica: FSM gerada pelo Quartus II (componente EA do slide anterior)



Inicio TesteFim ContaLetra Delay3 Delay4 Delay2 Delay1


Simulação no Quartus II (com atraso de +/- 1s)

Type	Message
	Info: Using vector source file "C:/tmp/ContaASCII/ContaASCII.vwf"
	Info: Option to preserve fewer signal transitions to reduce memory requirements is enabled
	Info: Simulation has been partitioned into sub-simulations according to the maximum transition count determined by the eng...
	Info: Simulation partitioned into 131 sub-simulations
	Info: Simulation coverage is 67.89 %
	Info: Number of transitions in simulation is 22484275007
	Info: Quartus II Simulator was successful. 0 errors, 0 warnings
	Info: Peak virtual memory: 152 megabytes
	Info: Processing ended: Sun May 20 05:54:13 2012
	Info: Elapsed time: 19:26:26
	Info: Total CPU time (on all processors): 19:28:42

O tempo total para realizar uma simulação de 20 segundos em um i7 quad core (*hyper threading*, logo "8 cores"), 2,93GHz e 8 G RAM foi de 19 horas e 28 minutos.

Sistema	
Classificação:	4,4 Índice de Experiência do Windows
Processador:	Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz 2.93 GHz
Memória instalada (RAM):	8,00 GB
Tipo de sistema:	Sistema Operacional de 64 Bits
Caneta e Toque:	Nenhuma Entrada à Caneta ou por Toque está disponível para este vídeo
Nome do computador, domínio e configurações de grupo de trabalho	
Nome do computador:	Bezerra
Nome completo do computador:	Bezerra
Descrição do computador:	Bezerra Desktop
Grupo de trabalho:	GRUPO

 Simulação no Quartus II (com atraso de +/- 1s)



A cada 3 pulsos de clock, repete os estados do atraso (D2 no slide das dicas de atraso).

Simulação no Quartus II (com atraso de +/- 1s)

Apresentação da contagem em LEDG, a cada pulso no estado EA.ContaLetra

