



**Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro Tecnológico – CTC  
Departamento de Engenharia Elétrica**



***<http://gse.ufsc.br>***

# **“EEL7020 – Sistemas Digitais”**

**Prof. Eduardo Augusto Bezerra**


**Eduardo.Bezerra@eel.ufsc.br**

**Florianópolis, agosto de 2012.**

# Sistemas Digitais

*Projeto de somador de 4 bits*


# Exemplo: somador de 4 bits

 

$$s_i = c_i \text{ xor } a_i \text{ xor } b_i$$

$$c_{i+1} = a_i \text{ and } b_i \text{ or } a_i \text{ and } c_i \text{ or } b_i \text{ and } c_i$$


FA (1 bit)

 

FA (1 bit)

$a_i$	$b_i$	$c_i$	$c_{i+1}$	$s_i$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

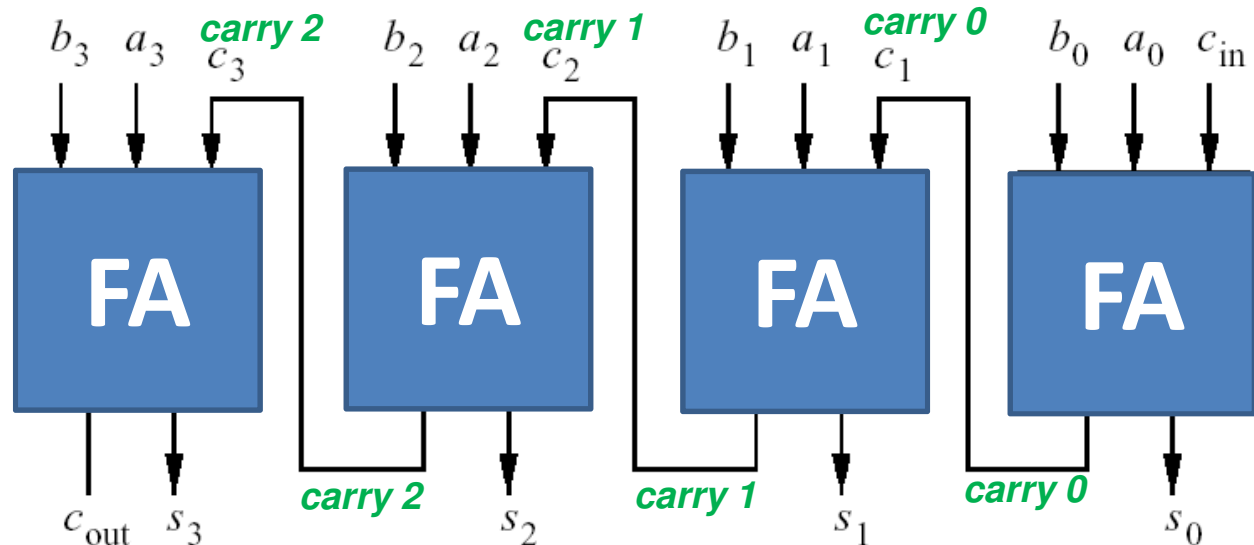
Ripple-carry adder de 4 bits, construído com 4 FAs


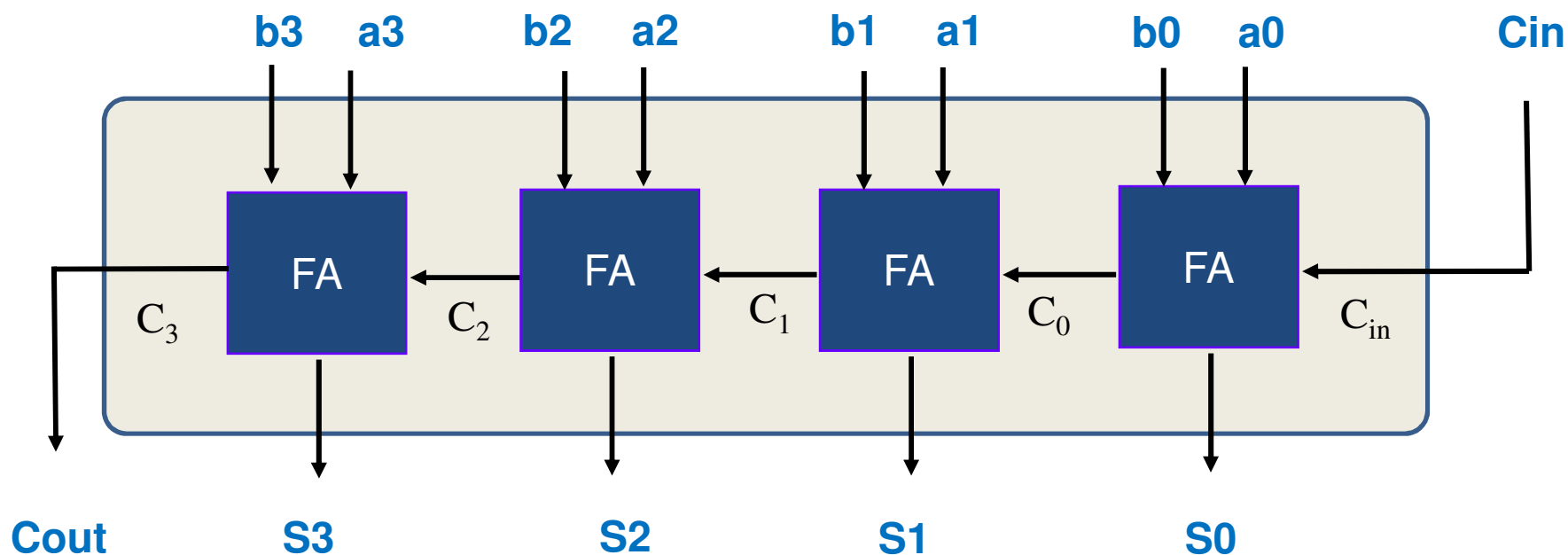
# Exemplo: somador de 4 bits

*Ripple Carry Addder (RCA)*

$$\begin{array}{r} C_{out} \\ C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0 \quad C_{in} \\ \quad A_3 \quad A_2 \quad A_1 \quad A_0 \\ + \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \quad B_0 \\ \hline \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$



# Exemplo: somador de 4 bits

---

A seguir são apresentadas três implementações em VHDL para um somador de 4 bits para utilização no kit DE2 da Altera.

## Algumas observações:

- A “Solução I” é bastante semelhante às implementações em VHDL estrutural desenvolvidas nas aulas anteriores (início do curso).
- Na “Solução I”, notar a utilização do *signal* **carry** na *architecture*.
- Na “Solução II” foi criado um **componente** que implementa um somador completo (*Full-Adder* ou FA) na entity FA, e esse componente é utilizado na *architecture* RCA\_stru da *entity* RCA.
- Na “Solução II” foi utilizado um XOR para verificação de overflow. Isso é necessário, uma vez que está sendo assumido o uso do circuito para cálculos com números com sinal (**complemento de 2**).
- Na “Solução III”, foi utilizado o operador **+** para geração do somador de 4 bits.
- Lembrando que para utilizar o operador **+** é necessário incluir o **use IEEE.std\_logic\_unsigned.all;**

# Solução I

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY Somador4 IS
    PORT (
        SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNT0 0);
        LEDG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0)
    );

```

END Somador4;

ARCHITECTURE stru OF Somador4 IS

signal **carry**, **a**, **b**: std\_logic\_vector(3 downto 0);

BEGIN

**a** <= SW(4 downto 1); **b** <= SW(8 downto 5);

LEDG(0) <= ((a(0) xor b(0)) xor SW(0));

**carry(0)** <= (a(0) and b(0)) or (a(0) and SW(0)) or (b(0) and SW(0));

LEDG(1) <= ((SW(2) xor SW(6)) xor **carry(0)**);

**carry(1)** <= (a(1) and b(1)) or (a(1) and **carry(0)**) or (b(1) and **carry(0)**);

LEDG(2) <= ((SW(3) xor SW(7)) xor **carry(1)**);


**carry(2)** <= (a(2) and b(2)) or (a(2) and **carry(1)**) or (b(2) and **carry(1)**);

LEDG(3) <= ((SW(4) xor SW(8)) xor **carry(2)**);

**carry(3)** <= (a(3) and b(3)) or (a(3) and **carry(2)**) or (b(3) and **carry(2)**);

LEDG(4) <= **carry(3)**;

END stru;

 

-- SW(0) = Cin

-- SW(1) = A0

-- SW(2) = A1

-- SW(3) = A2

-- SW(4) = A3

-- SW(5) = B0

-- SW(6) = B1

-- SW(7) = B2

-- SW(8) = B3

-- LEDG(0) = S0

-- LEDG(1) = S1

-- LEDG(2) = S2

-- LEDG(3) = S3

-- LEDG(4) = Cout

## Solução II

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
-- somador completo (FA)
entity FA is
  port (a, b, c: in std_logic;
        soma, carry: out std_logic);
end FA;
architecture FA_beh of FA is
begin
  soma <= (a xor b) xor c;
  carry <= b when ((a xor b) = '0')
            else c;
end FA_beh;
```

```
-- SW(0) = Cin
-- SW(1) = A0
-- SW(2) = A1
-- SW(3) = A2
-- SW(4) = A3
-- SW(5) = B0
-- SW(6) = B1
-- SW(7) = B2
-- SW(8) = B3
-- LEDG(0) = S0
-- LEDG(1) = S1
-- LEDG(2) = S2
-- LEDG(3) = S3
-- LEDG(6) = Cout
-- LEDG(7) = Overf
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity RCA is
  port (SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 downto 0);
        LEDG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
        );
end RCA;

architecture RCA_stru of RCA is
  signal carry: std_logic_vector (3 downto 0);
  component FA
    port (a, b, c: in std_logic;
          soma, carry: out std_logic);
  end component;
begin
  FA0:
    FA port map (sw(1), sw(5), sw(0), LEDG(0), carry(0));
  FA1:
    FA port map (sw(2), sw(6), carry(0), LEDG(1), carry(1));
  FA2:
    FA port map (sw(3), sw(7), carry(1), LEDG(2), carry(2));
  FA3:
    FA port map (sw(4), sw(8), carry(2), LEDG(3), carry(3));
  LEDG(6) <= carry(3); -- carry out
  LEDG(7) <= carry(2) xor carry(3); -- overflow
  -- para tratar números com sinal (complemento de 2)
end RCA_stru;
```

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity RCA is  
  port (SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);  
        LEDG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)  
        );  
end RCA;
```

```
architecture RCA_stru of RCA is  
begin
```

```
  LEDG(3 downto 0) <= SW(4 downto 1) + SW(8 downto 5) + ("000" & SW(0));  
end RCA_stru;
```

-- SW(0) = Cin

-- SW(1) = A0

-- SW(2) = A1

-- SW(3) = A2

-- SW(4) = A3

-- SW(5) = B0

-- SW(6) = B1

-- SW(7) = B2

-- SW(8) = B3

-- LEDG(0) = S0

-- LEDG(1) = S1

-- LEDG(2) = S2

-- LEDG(3) = S3



# Resultado da síntese (*compile* no Quartus II)


## Solução II

Flow Status	Successful - Sat Oct 1
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2
Revision Name	rca
Top-level Entity Name	RCA
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	<b>10</b> / 33,216 ( < 1 % )
Total combinational functions	10 / 33,216 ( < 1 % )
Dedicated logic registers	0 / 33,216 ( 0 % )
Total registers	0
Total pins	44 / 475 ( 9 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )

## Solução III


Flow Status	Successful - Sat Oct
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/
Revision Name	rca
Top-level Entity Name	RCA
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	<b>5</b> / 33,216 ( < 1 % )
Total combinational functions	5 / 33,216 ( < 1 % )
Dedicated logic registers	0 / 33,216 ( 0 % )
Total registers	0
Total pins	26 / 475 ( 5 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 ( 0 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )
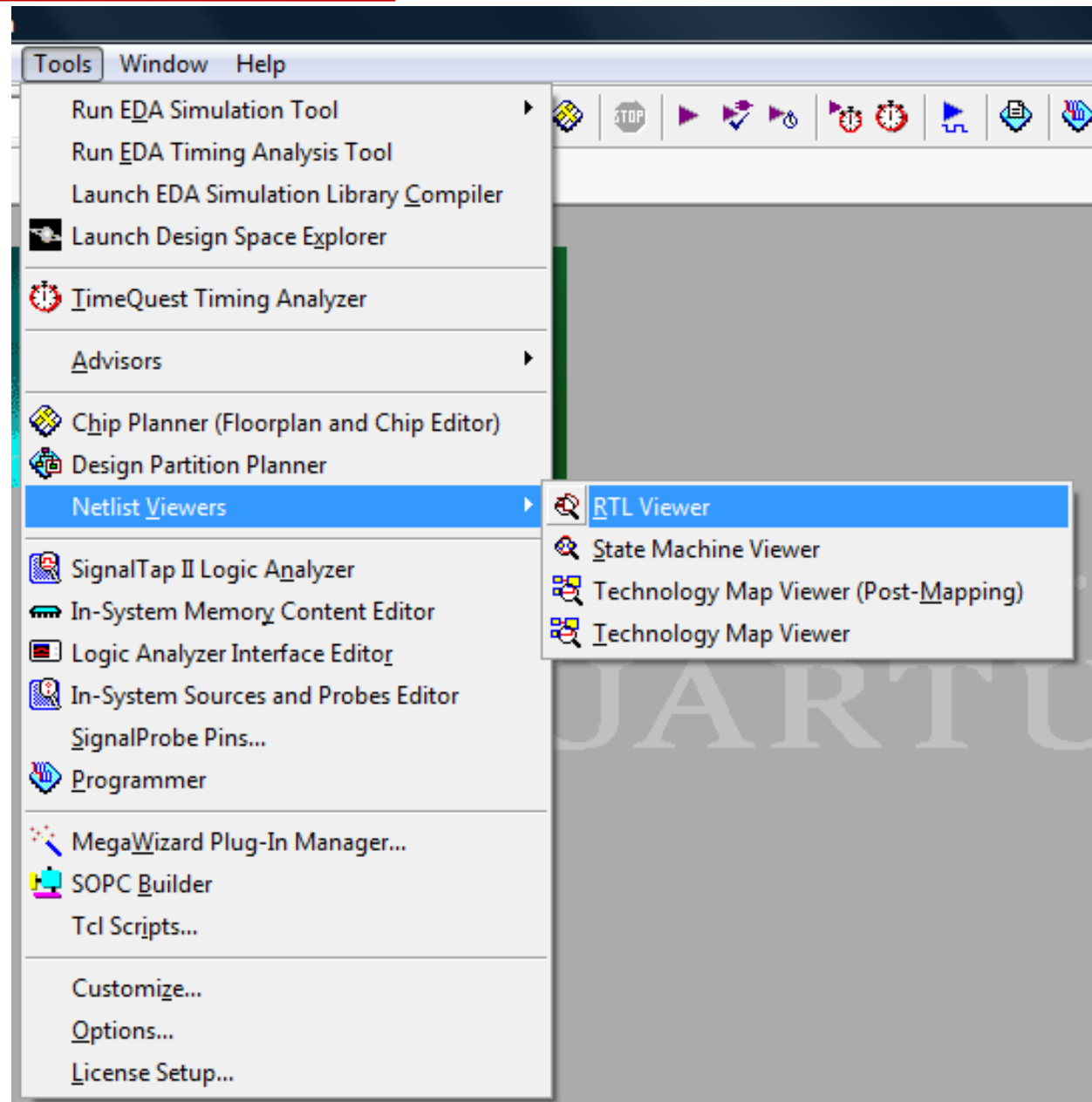
# Utilizando o *RTL Viewer* do Quartus II




# Utilizando o *RTL Viewer* do Quartus II

## Solução I

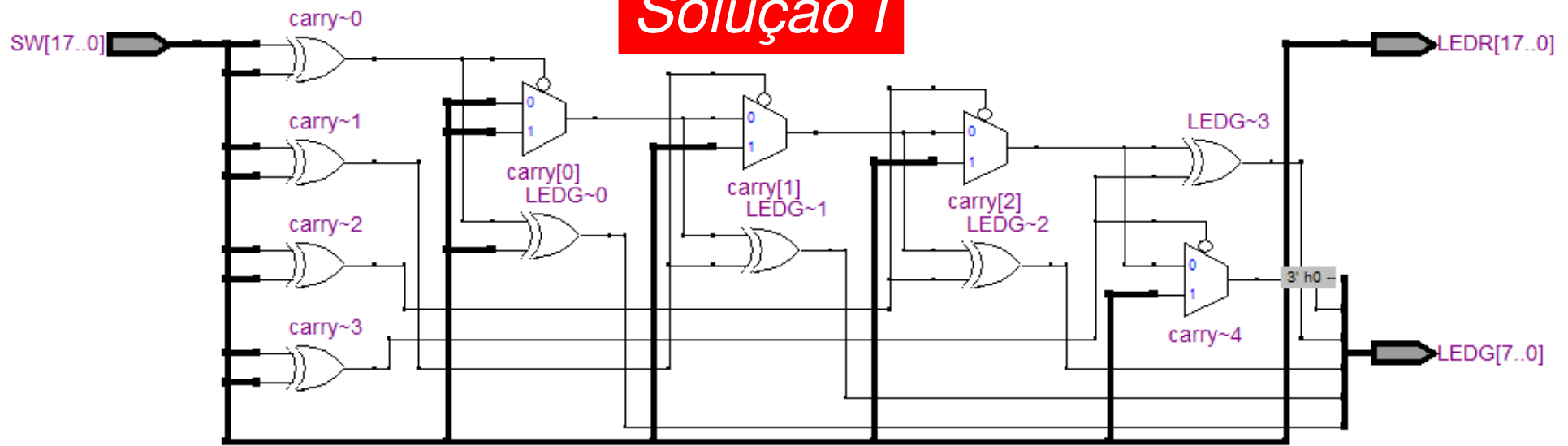

## Solução II

Entrando no projeto hierárquico

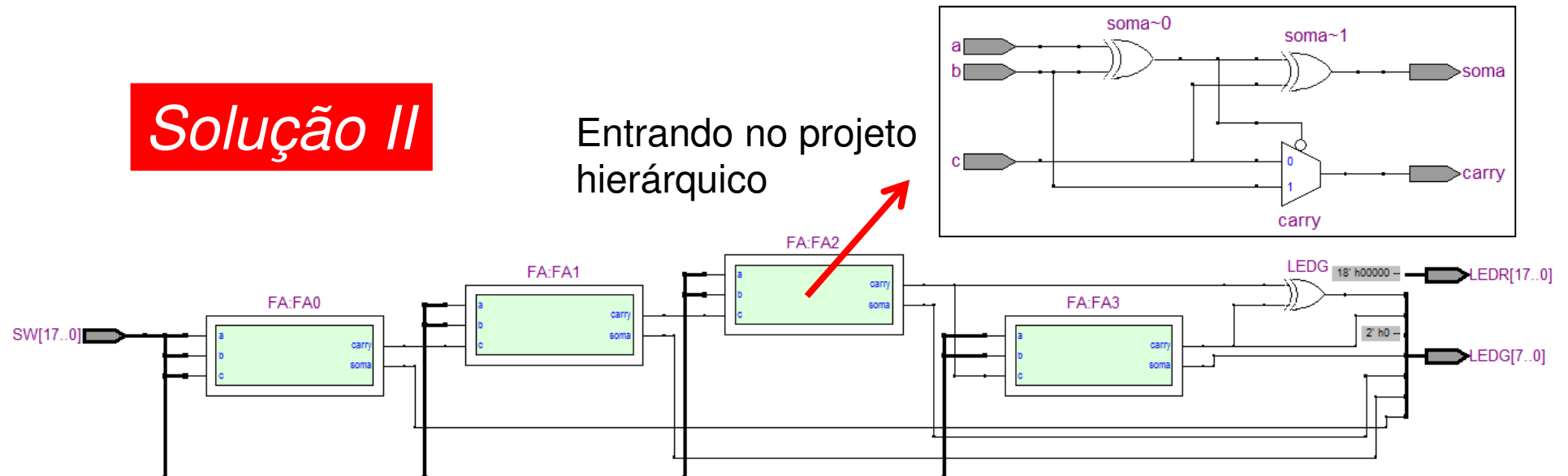

# Flags

---

- Na Solução II foram realizadas as seguintes atribuições:

$\text{LEDG}(6) \leq \text{carry}(3);$


$\text{LEDG}(7) \leq \text{carry}(2) \text{ xor } \text{carry}(3);$

- A princípio, essas **sinalizações** (*flags*) não são necessárias, uma vez que o resultado da soma já está sendo indicado em  $\text{LEDG}(3)$ ,  $\text{LEDG}(2)$ ,  $\text{LEDG}(1)$ ,  $\text{LEDG}(0)$ .
- Porém, flags são bastante úteis para sinalizar situações, tais como (números com sinal):
  - Resultado está incorreto devido a *overflow* ( **$\text{LEDG}(7)$** )
  - Somador gerou um carry out ( **$\text{LEDG}(6)$** )
  - Resultado da soma foi um valor negativo
  - Resultado da soma foi ZERO

***Tarefa a ser realizada:  
Projeto de somador de 8 bits com flags***
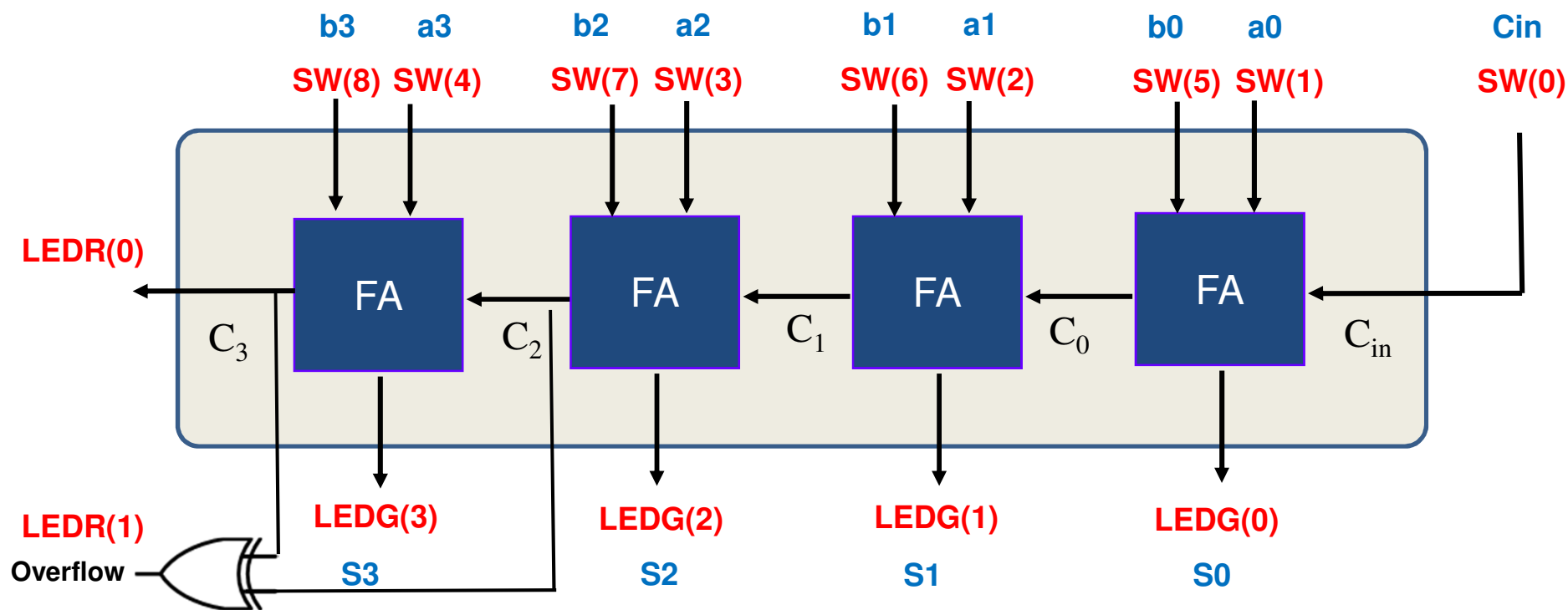
# Projeto de somador paralelo RCA

- O diagrama a seguir apresenta um RCA de 4 bits
- Utiliza um XOR entre o  $C_2$  e  $C_3$  para indicar ocorrência de *overflow*, assumindo que o circuito trabalha com números com sinal
- Sinaliza em LEDR(0) a ocorrência de carry out



# Tarefa

A partir da **Solução II** apresentada anteriormente, implementar um **somador de 8 bits** com as seguintes entradas e saídas:

<u>Entrada Cin e A</u>	<u>Entrada B</u>	<u>Saída Soma</u>	<u>Saída Flags</u>
SW(0) = Cin	SW(9) = B0	LEDG(0) = S0	LEDR(0) = carry out
SW(1) = A0	SW(10) = B1	LEDG(1) = S1	LEDR(1) = overflow
SW(2) = A1	SW(11) = B2	LEDG(2) = S2	LEDR(2) = negativo
SW(3) = A2	SW(12) = B3	LEDG(3) = S3	LEDR(3) = zero
SW(4) = A3	SW(13) = B4	LEDG(4) = S4	
SW(5) = A4	SW(14) = B5	LEDG(5) = S5	
SW(6) = A5	SW(15) = B6	LEDG(6) = S6	
SW(7) = A6	SW(16) = B7	LEDG(7) = S7	
SW(8) = A7			

	C <sub>8</sub>	C <sub>7</sub>	C <sub>6</sub>	C <sub>5</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	←	"vai-um" ( <i>carry</i> )	
		A <sub>7</sub>	A <sub>6</sub>	A <sub>5</sub>	A <sub>4</sub>	A <sub>3</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	←	1º operando
+		B <sub>7</sub>	B <sub>6</sub>	B <sub>5</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	←	2º operando
		S <sub>7</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	←	soma

# Tarefa (continuação)

---

- Os LEDs verdes (LEDG) deverão apresentar o resultado da soma dos operandos A e B (fornecidos com SW).
- O LED vermelho 0 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma gerar um *carry out*, caso contrário deverá permanecer apagado.
- O LED vermelho 1 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma resultar em *overflow*, caso contrário deverá permanecer apagado.
- O LED vermelho 2 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma resultar em um valor negativo (bit 7 = '1'), caso contrário deverá permanecer apagado.
- O LED vermelho 3 deverá acender, sempre que o resultado de uma soma resultar em zero, caso contrário deverá permanecer apagado.

LEDR(0) = carry out  
LEDR(1) = overflow  
LEDR(2) = negativo  
LEDR(3) = zero



## Tarefa (continuação)

---

- Realizar a **simulação temporal** (e não a **funcional** das aulas anteriores), de forma a verificar os valores intermediários da soma, até o circuito combinacional do somador fornecer o resultado correto na saída.


## ***Utilização do novo somador na mini-calculadora***

## Somador paralelo RCA na mini-calculadora

- Após o novo somador estar funcionando na simulação temporal, alterar o projeto da mini-calculadora desenvolvida durante o semestre, de forma a utilizar esse novo circuito.
- O componente C1 utilizado desde as primeiras aulas para realizar a soma (com o operador de '+'), deve ser removido, e o novo somador RCA deve ser incluído no seu lugar.
- Realizar todas as alterações necessárias na interface (entity) do novo somador, de forma a incluí-lo na mini-calculadora sem precisar alterar os demais componentes, conforme o diagrama de blocos a seguir.
- Como os **LEDs vermelhos** já estão em uso pelo circuito da mini-calculadora, nesse caso, os **LEDs verdes** poderiam ser utilizados para apresentar os flags do novo somador.

top\_calc.vhd

Operandos  
SW(7 downto 0)

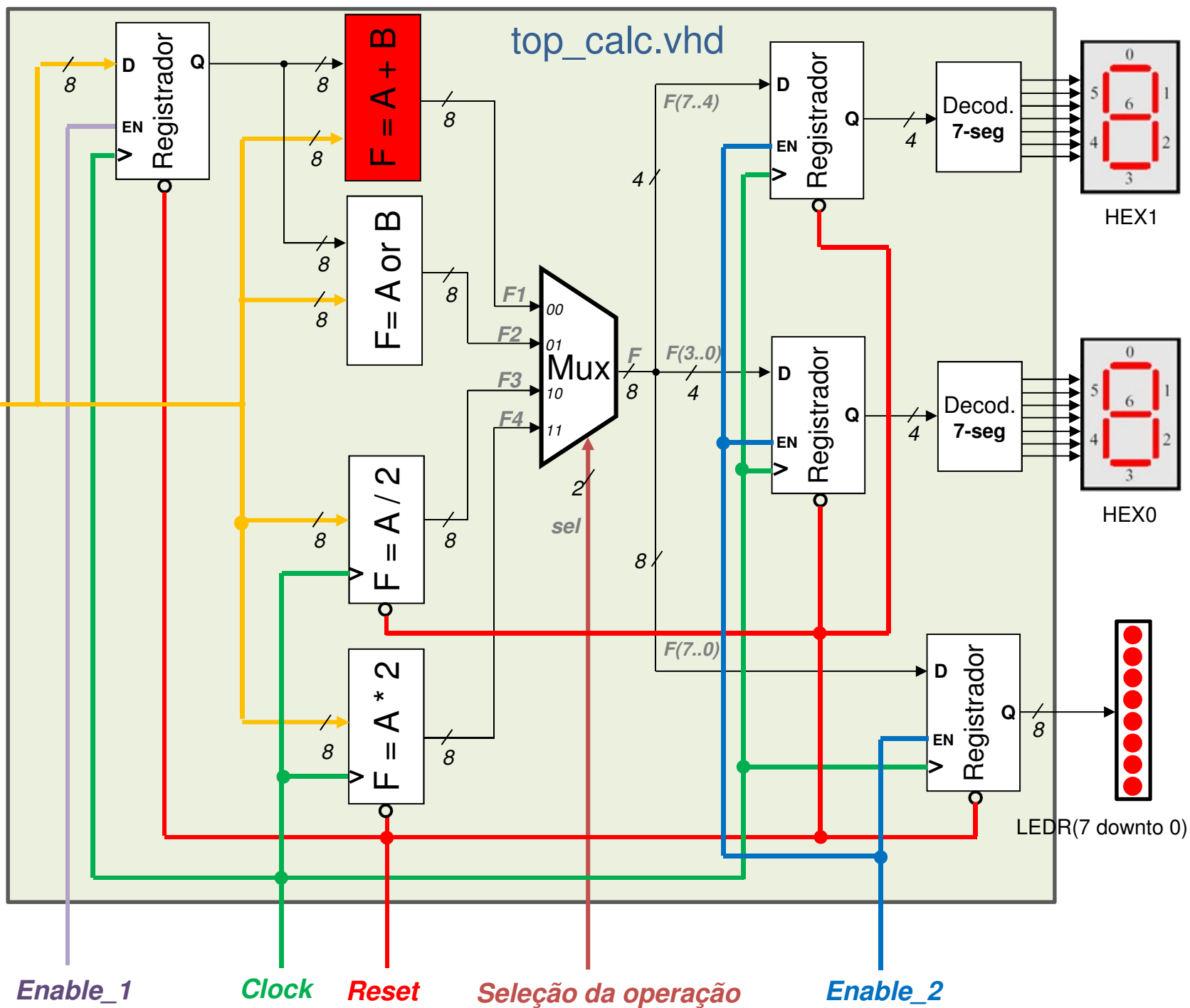

# TOPO

